

此份笔记为自己用的纸质笔记的补充，因为有的图确实太难画了，我选择直接截屏了哎哎。

1、单时钟输入二进制同步可逆计数器:

